

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Apucarana
Engenharia de Computação

Iago Macarini Brito, RA: 2320665
Luis Henrique Ferracciu Pagotto Mendes, RA: 2272016

Relatório 8
Semáforos

LRCO7A - Lógica Reconfigurável
Professor: Marcelo de Oliveira

Apucarana - PR
2025

1 Introdução

1.1 Máquina de Estados

As máquinas de estados são conceitos computacionais utilizados para elaboração de técnicas e procedimentos em sistemas digitais que seguem um fluxo sequencial. Tal máquina funciona a partir da transição de um estado para outro com base na entrada e em condições especiais, gerando uma saída correspondente a cada estado.

Uma máquina de estados completa é definida por cinco elementos principais:

- Estados: são as diferentes situações em que o sistema pode se encontrar em determinados momentos;
- Transições: são regras que definem como o sistema transitará de um estado para outro, geralmente são sinais de entrada ou contadores;
- Estado Atual: o estado atual é um registro que armazena como o sistema está no momento, ou seja, qual estado está ativo;
- Lógica de Próximo Estado: é a lógica combinacional que define qual estado será o próximo a ser atingido a partir da entrada do sistema;
- Lógica de Saída: circuito que define qual saída será produzida em cada estado.

2 Metodologia

2.1 Resolução

A partir da explicação realizada há pouco, é possível entender o funcionamento do código presente nas figuras 1 e 2. Em que, temos o funcionamento de uma máquina de estados, sendo cada semáforo um sistema e as cores Verde, Amarelo e Vermelho um estado diferente, a transição dos estados para esse projeto foi definida como sendo a frequência de clock da própria placa, mas manipulada, para diminuir o tempo de espera entre as transições. Além disso, temos algumas condicionais que modificam algumas funções dos semáforos, como as ativações dos switches denominados 'mode-select' no código.

O mode-select declarado no código funciona com 2 bits e faz com que os semáforos mudem de seguintes formas:

- Quando definido em "00", os semáforos funcionam normalmente;
- Quando definido em "01", os semáforos entram em modo teste, o que aumenta a velocidade das transições;
- Quando definido em "10", os semáforos entram em modo stand-by, modo que apenas as luzes amarelas piscam e não há transição entre as cores.

Devido o tamanho das imagens e do código para implementação deste projeto, abaixo segue um link para o GitHub que contém o código completo e implementado para melhor visualização:

<https://github.com/luismendess/atividade8>

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity semaforos is
6 port (
7   clock      : in std_logic;           -- Sinal de clock principal (50 MHz no DE10-Lite)
8   reset      : in std_logic;           -- Botão de reset (ativo em baixo no DE10-Lite)
9   mode_select : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Seleção de modo: 00-Normal, 01-Teste, 10-Standby
10  semaforos1 : out std_logic_vector(2 downto 0); -- Saida para o primeiro semaforo (G,R,A)
11  semaforos2 : out std_logic_vector(2 downto 0); -- Saida para o segundo semaforo (G,R,A)
12 );
13 end entity semaforos;
14
15 architecture semaforos of semaforos is
16   -- Definição dos estados das luzes dos semaforos
17   -- Atenção: No DE10-Lite, as LEDs acendem com '0', então invertemos a lógica
18   constant GREEN : std_logic_vector(2 downto 0) := "100"; -- Verde (bit 2 ativo baixo)
19   constant YELLOW : std_logic_vector(2 downto 0) := "010"; -- Amarelo (bit 1 ativo baixo)
20   constant RED : std_logic_vector(2 downto 0) := "001"; -- Vermelho (bit 0 ativo baixo)
21   constant OFF : std_logic_vector(2 downto 0) := "000"; -- Todas as luzes apagadas
22
23   -- Estados da máquina de estados principal
24   type estado_t is (S1_GREEN_S2_RED, S1_YELLOW_S2_RED, S1_RED_S2_GREEN, S1_RED_S2_YELLOW, STANDBY_ON, STANDBY_OFF);
25   signal estado_atual, proximo_estado : estado_t;
26
27   -- Divisor de Frequência para tornar o contagem visível
28   constant DIVISOR : integer := 25000000; -- Divide por 25M para ter períodos de 0,5 segundo
29
30   -- Tempos para o modo normal (em períodos de 0,5 segundo)
31   constant TEMPO_VERDE_S1 : integer := 10; -- 5 segundos no verde para semaforo 1
32   constant TEMPO_AMARELO : integer := 4; -- 2 segundos no amarelo (ambos semaforos)
33   constant TEMPO_VERDE_S2 : integer := 8; -- 4 segundos no verde para semaforo 2 (tempo diferente)
34
35   -- Tempos para o modo teste (5x mais rápido)
36   constant TEMPO_VERDE_S1_TESTE : integer := 2; -- 1 segundo
37   constant TEMPO_AMARELO_TESTE : integer := 1; -- 0,5 segundo
38   constant TEMPO_VERDE_S2_TESTE : integer := 2; -- 1 segundo
39
40   -- Tempo para o standby (pisca a cada 0,5 segundos)
41   constant TEMPO_STANDBY : integer := 1; -- 0,5 segundo
42
43   -- Sinais internos
44   signal contador : integer range 0 to TEMPO_VERDE_S1 := 0;
45   signal tempo_atual : integer range 0 to TEMPO_VERDE_S1 := 0;
46   signal clock_div : std_logic := '0';
47   signal contador_div : integer range 0 to DIVISOR := 0;
48
49 begin
50   -- Processo para divisão do clock (forma a operação visível)
51   process(clock, reset)
52   begin
53     if reset = '0' then -- Reset ativo em baixo no DE10-Lite
54       contador_div <= 0;
55       clock_div <= '0';
56     elsif rising_edge(clock) then
57       if contador_div = DIVISOR-1 then
58         contador_div <= 0;
59       else
60         contador_div <= contador_div + 1;
61       end if;
62     end if;
63   end process;
64
65   -- Processo para atualizar o estado atual e o contador
66   process(clock_div, reset)
67   begin
68     if reset = '0' then -- Reset ativo em baixo no DE10-Lite
69       -- Reset: inicializa estado e contador
70       estado_atual <= S1_GREEN_S2_RED;
71       contador <= 0;
72     elsif rising_edge(clock_div) then
73       -- Incremento contador e verifica transições de estado
74       if contador >= tempo_atual - 1 then
75         estado_atual <= proximo_estado;
76         contador <= 0;
77       else
78         contador <= contador + 1;
79       end if;
80     end if;
81   end process;
82
83   -- Processo para determinar o próximo estado e o tempo necessário
84   process(estado_atual, mode_select, contador)
85   begin
86     -- Valores padrão (serão sobrescritos conforme necessário)
87     proximo_estado <= estado_atual;
88     tempo_atual <= TEMPO_VERDE_S1;
89
90     case mode_select is
91       when "00" => -- Modo Normal
92         case estado_atual is
93           when S1_GREEN_S2_RED =>
94             tempo_atual <= TEMPO_VERDE_S1;
95             if contador >= TEMPO_VERDE_S1 - 1 then
96               proximo_estado <= S1_YELLOW_S2_RED;
97             end if;
98           when S1_YELLOW_S2_RED =>
99             tempo_atual <= TEMPO_AMARELO;
100             if contador >= TEMPO_AMARELO - 1 then
101               proximo_estado <= S1_RED_S2_GREEN;
102             end if;
103           when S1_RED_S2_GREEN =>
104             tempo_atual <= TEMPO_VERDE_S2;
105             if contador >= TEMPO_VERDE_S2 - 1 then
106               proximo_estado <= S1_RED_S2_YELLOW;
107             end if;
108           when S1_RED_S2_YELLOW =>
109             tempo_atual <= TEMPO_AMARELO;
110             if contador >= TEMPO_AMARELO - 1 then
111               proximo_estado <= S1_GREEN_S2_RED;
112             end if;
113           when others =>
114             proximo_estado <= S1_GREEN_S2_RED;
115         end case;
116       when "01" => -- Modo Teste (mais rápido)
117         case estado_atual is
118           when S1_GREEN_S2_RED =>
119             tempo_atual <= TEMPO_VERDE_S1_TESTE;
120             if contador >= TEMPO_VERDE_S1_TESTE - 1 then
121               proximo_estado <= S1_YELLOW_S2_RED;
122             end if;
123
124
125
126
127
128

```

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity semaforos is
6 port (
7   clock      : in std_logic;           -- Sinal de clock principal (50 MHz no DE10-Lite)
8   reset      : in std_logic;           -- Botão de reset (ativo em baixo no DE10-Lite)
9   mode_select : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Seleção de modo: 00-Normal, 01-Teste, 10-Standby
10  semaforos1 : out std_logic_vector(2 downto 0); -- Saida para o primeiro semaforo (G,R,A)
11  semaforos2 : out std_logic_vector(2 downto 0); -- Saida para o segundo semaforo (G,R,A)
12 );
13 end entity semaforos;
14
15 architecture semaforos of semaforos is
16   -- Definição dos estados das luzes dos semaforos
17   -- Atenção: No DE10-Lite, as LEDs acendem com '0', então invertemos a lógica
18   constant GREEN : std_logic_vector(2 downto 0) := "100"; -- Verde (bit 2 ativo baixo)
19   constant YELLOW : std_logic_vector(2 downto 0) := "010"; -- Amarelo (bit 1 ativo baixo)
20   constant RED : std_logic_vector(2 downto 0) := "001"; -- Vermelho (bit 0 ativo baixo)
21   constant OFF : std_logic_vector(2 downto 0) := "000"; -- Todas as luzes apagadas
22
23   -- Estados da máquina de estados principal
24   type estado_t is (S1_GREEN_S2_RED, S1_YELLOW_S2_RED, S1_RED_S2_GREEN, S1_RED_S2_YELLOW, STANDBY_ON, STANDBY_OFF);
25   signal estado_atual, proximo_estado : estado_t;
26
27   -- Divisor de Frequência para tornar o contagem visível
28   constant DIVISOR : integer := 25000000; -- Divide por 25M para ter períodos de 0,5 segundo
29
30   -- Tempos para o modo normal (em períodos de 0,5 segundo)
31   constant TEMPO_VERDE_S1 : integer := 10; -- 5 segundos no verde para semaforo 1
32   constant TEMPO_AMARELO : integer := 4; -- 2 segundos no amarelo (ambos semaforos)
33   constant TEMPO_VERDE_S2 : integer := 8; -- 4 segundos no verde para semaforo 2 (tempo diferente)
34
35   -- Tempos para o modo teste (5x mais rápido)
36   constant TEMPO_VERDE_S1_TESTE : integer := 2; -- 1 segundo
37   constant TEMPO_AMARELO_TESTE : integer := 1; -- 0,5 segundo
38   constant TEMPO_VERDE_S2_TESTE : integer := 2; -- 1 segundo
39
40   -- Tempo para o standby (pisca a cada 0,5 segundos)
41   constant TEMPO_STANDBY : integer := 1; -- 0,5 segundo
42
43   -- Sinais internos
44   signal contador : integer range 0 to TEMPO_VERDE_S1 := 0;
45   signal tempo_atual : integer range 0 to TEMPO_VERDE_S1 := 0;
46   signal clock_div : std_logic := '0';
47   signal contador_div : integer range 0 to DIVISOR := 0;
48
49 begin
50   -- Processo para divisão do clock (forma a operação visível)
51   process(clock, reset)
52   begin
53     if reset = '0' then -- Reset ativo em baixo no DE10-Lite
54       contador_div <= 0;
55       clock_div <= '0';
56     elsif rising_edge(clock) then
57       if contador_div = DIVISOR-1 then
58         contador_div <= 0;
59       else
60         contador_div <= contador_div + 1;
61       end if;
62     end if;
63   end process;
64
65   -- Processo para atualizar o estado atual e o contador
66   process(clock_div, reset)
67   begin
68     if reset = '0' then -- Reset ativo em baixo no DE10-Lite
69       -- Reset: inicializa estado e contador
70       estado_atual <= S1_GREEN_S2_RED;
71       contador <= 0;
72     elsif rising_edge(clock_div) then
73       -- Incremento contador e verifica transições de estado
74       if contador >= tempo_atual - 1 then
75         estado_atual <= proximo_estado;
76         contador <= 0;
77       else
78         contador <= contador + 1;
79       end if;
80     end if;
81   end process;
82
83   -- Processo para determinar o próximo estado e o tempo necessário
84   process(estado_atual, mode_select, contador)
85   begin
86     -- Valores padrão (serão sobrescritos conforme necessário)
87     proximo_estado <= estado_atual;
88     tempo_atual <= TEMPO_VERDE_S1;
89
90     case mode_select is
91       when "00" => -- Modo Normal
92         case estado_atual is
93           when S1_GREEN_S2_RED =>
94             tempo_atual <= TEMPO_VERDE_S1;
95             if contador >= TEMPO_VERDE_S1 - 1 then
96               proximo_estado <= S1_YELLOW_S2_RED;
97             end if;
98           when S1_YELLOW_S2_RED =>
99             tempo_atual <= TEMPO_AMARELO;
100             if contador >= TEMPO_AMARELO - 1 then
101               proximo_estado <= S1_RED_S2_GREEN;
102             end if;
103           when S1_RED_S2_GREEN =>
104             tempo_atual <= TEMPO_VERDE_S2;
105             if contador >= TEMPO_VERDE_S2 - 1 then
106               proximo_estado <= S1_RED_S2_YELLOW;
107             end if;
108           when S1_RED_S2_YELLOW =>
109             tempo_atual <= TEMPO_AMARELO;
110             if contador >= TEMPO_AMARELO - 1 then
111               proximo_estado <= S1_GREEN_S2_RED;
112             end if;
113           when others =>
114             proximo_estado <= S1_GREEN_S2_RED;
115         end case;
116       when "01" => -- Modo Teste (mais rápido)
117         case estado_atual is
118           when S1_GREEN_S2_RED =>
119             tempo_atual <= TEMPO_VERDE_S1_TESTE;
120             if contador >= TEMPO_VERDE_S1_TESTE - 1 then
121               proximo_estado <= S1_YELLOW_S2_RED;
122             end if;
123
124
125
126
127
128

```

Figura 1: Parte 1 código VHDL comentado. Figura 2: Parte 2 código VHDL comentado.

A partir da estruturação e execução do código, foi possível gerar o diagrama RTL representado pela figura 3, o relatório, a simulação (figura 4) e o pin planner (figura 5). Com tudo gerado e funcional, o código foi enviado à placa DE10-Lite e foram realizados os testes para que o projeto seja mostrado ao professor em sala de aula. O RTL também segue em anexo para caso haja dificuldade no entendimento do circuito gerado.

Figura 3: Diagrama RTL.

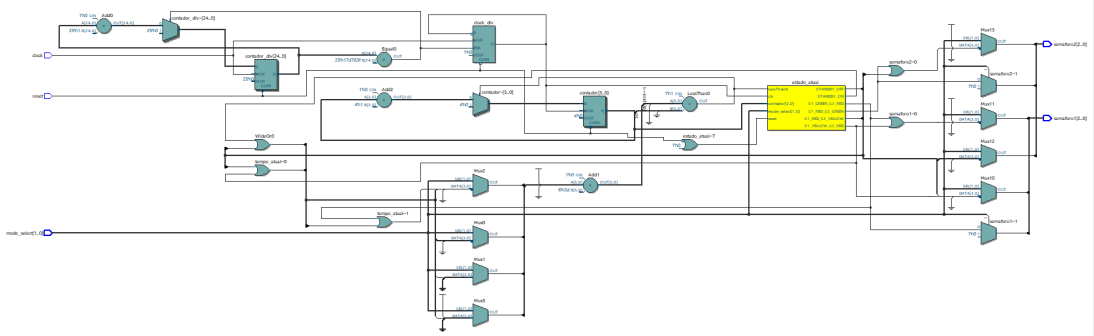


Figura 4: Simulação.


 


Figura 5: Pin planner.

 

Referências

- [1] PEDRONI, V. A., **Circuit Design and Simulation with VHDL**. 2. ed. Londres, England: MIT Press, 2010.
- [2] TOCCI, R.; WIDMER, N.; MODD, G. **Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações**. [S.I]: Pearson Education Limited, 2011