

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Apucarana
Engenharia de Computação

Luis Henrique Ferracciu Pagotto Mendes, RA: 2272016

Relatório 4
Multiplexador Genérico

LRCO7A - Lógica Reconfigurável
Professor: Marcelo de Oliveira

Apucarana - PR
2024

1 Introdução:

Para este projeto, foi desenvolvido um multiplexador genérico usando a linguagem VHDL. O objetivo era explorar como esse componente essencial é utilizado em sistemas digitais. O multiplexador é um circuito que, a partir de sinais de controle, escolhe uma das entradas e a direciona para a saída. Ele é fundamental em aplicações digitais, incluindo a seleção de dados em barramentos, comunicação e processamento de informações.

O projeto foi criado para ser configurável, utilizando a estrutura generic do VHDL, o que permitiu ajustar tanto o número de entradas quanto a quantidade de bits por entrada diretamente na placa. Essa abordagem torna o multiplexador extremamente adaptável a diversas aplicações sem a necessidade de modificações substanciais no projeto.

Especificamente para esta atividade, o multiplexador foi configurado para operar com 4 entradas de 2 bits cada, controladas por 2 bits de seleção. Essa configuração foi implementada no FPGA, onde as entradas e os sinais de controle foram representados por chaves e a saída foi exibida em LEDs. Esta configuração prática proporcionou uma demonstração clara e tangível do funcionamento do circuito.

2 Código VHDL comentado:

A imagem abaixo mostra o código para a implementação do Multiplexador Genérico, com comentários para permitir um melhor entendimento e facilitar a leitura do projeto e sua execução.

```
1 -----PACOTES-----
2 library IEEE; -- pacote padrão para trabalhar com lógica digital
3 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -- pacote para sinais em std_logic
4 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; -- pacote para operações matemáticas com vetores binários
5 -----ENTIDADES-----
6 entity projeto4_placa is
7
8     port(
9         sw: in std_logic_vector(9 downto 0); -- vetor que armazena as combinações dos switches para entradas e seleção
10         ledr: out std_logic_vector(1 downto 0) -- vetor que controla os LEDs para exibir os dois bits da saída
11     );
12
13 end entity;
14
15 -----PROJETO-----
16 architecture projeto4_placa of projeto4_placa is -- utiliza a arquitetura do projeto para definir a lógica de funcionamento entre os sinais
17
18     -- Declaração de constantes para configurar o multiplexador
19     constant M : integer := 2; -- número de bits por entrada
20     constant S : integer := 2; -- número de bits para seleção
21     constant N : integer := 4; -- número total de entradas (2^S)
22
23     -- Declaração de sinais internos para processar as entradas e seleção
24     signal entradas : std_logic_vector((N*M) - 1 downto 0); -- vetor para armazenar as entradas concatenadas
25     signal selecao : std_logic_vector(S-1 downto 0); -- vetor para armazenar os bits de seleção
26     signal saida : std_logic_vector(M-1 downto 0); -- vetor para armazenar a saída selecionada
27
28 begin
29     -- Mapear as entradas a partir das chaves (switches) da placa
30     -- Os primeiros 8 switches (sw[7:0]) são usados como entradas concatenadas
31     entradas <= sw(7 downto 0);
32
33     -- Os dois últimos switches (sw[9:8]) são usados para selecionar uma das 4 entradas
34     selecao <= sw(9 downto 8);
35
36     -- Lógica do multiplexador
37     process (entradas, selecao) -- processa as entradas e os bits de seleção
38         variable auxiliar : integer; -- variável auxiliar para calcular o índice da entrada selecionada
39     begin
40         -- Converter os bits de seleção para um índice numérico
41         auxiliar := to_integer(unsigned(selecao));
42         -- A saída é definida pelos bits correspondentes à entrada selecionada
43         saida <= entradas(auxiliar*M + M-1 downto auxiliar*M);
44     end process;
45
46     -- Mapear a saída do multiplexador para os LEDs da placa
47     -- Os LEDs (ledr[1:0]) exibem os dois bits da saída selecionada
48     ledr <= saida;
49
50 end architecture;
51
```

Figura 1: Código VHDL comentado.

3 Simulação:

Para compreensão mais profunda do funcionamento de um multiplexador, foi gerado um Waveform com entradas (nos switches) geradas aleatoriamente para poder demonstrar a saída dos sinais.

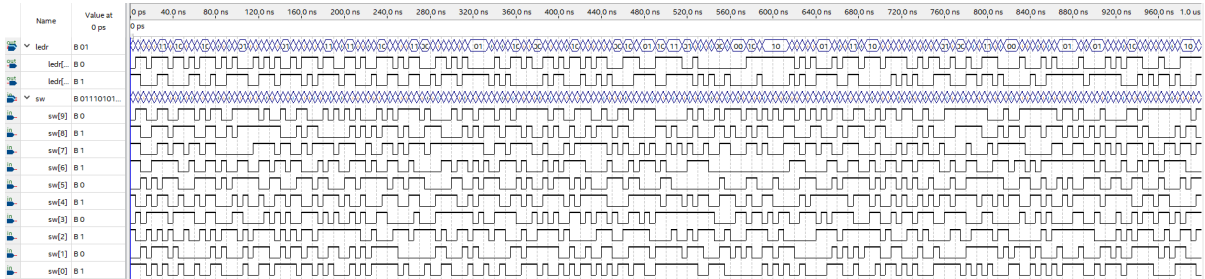


Figura 2: Simulação do projeto com sinais gerados.

4 Multiplexador Aplicado na Placa:

Após a implementação via software do projeto, foi possível enviar o código para a placa DE10-Lite, permitindo a interação usuário-placa, a fim de que o usuário tenha uma experiência prática e visual do funcionamento do multiplexador e a forma como ele aloca e trabalha com os sinais.

 


Figura 3: Foto da placa com o MUX em funcionamento.

5 Diagrama RTL:

Por fim, o diagrama RTL demonstra a construção lógica do código criado, e como ele trabalhará a partir das entradas.

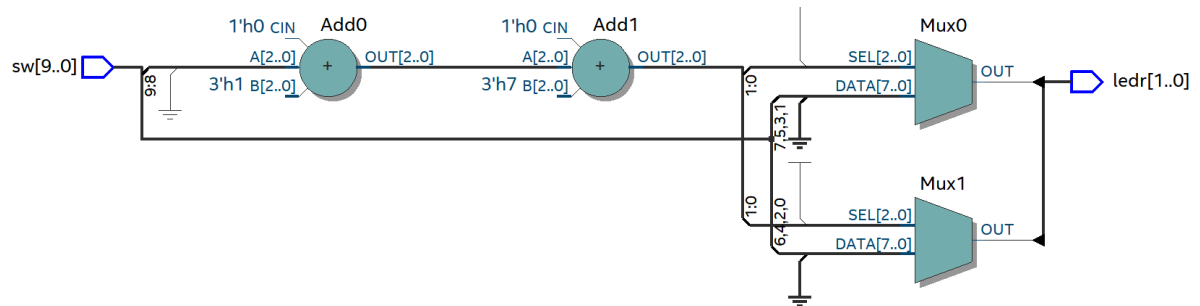


Figura 4: Diagrama RTL gerado pelo Quartus.